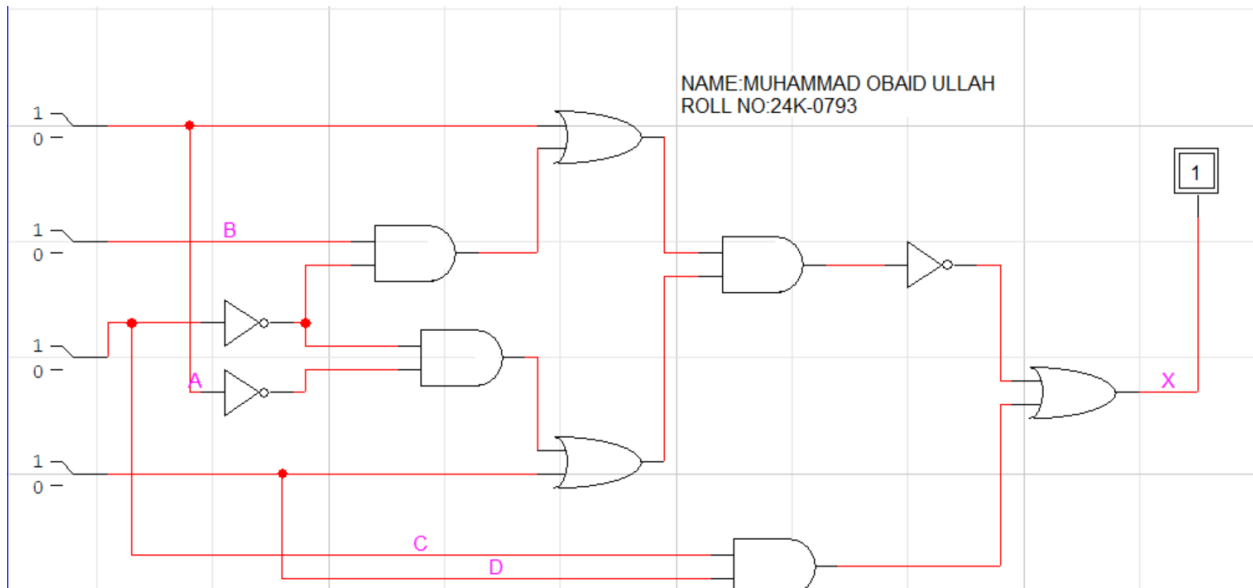


NAME: MUHAMMAD OBAID ULLAH


ROLL NO: 24K-0793

POST_LAB_TASKS_LAB_03


POST_LAB_TASK 1:



TIMING DIAGRAM:

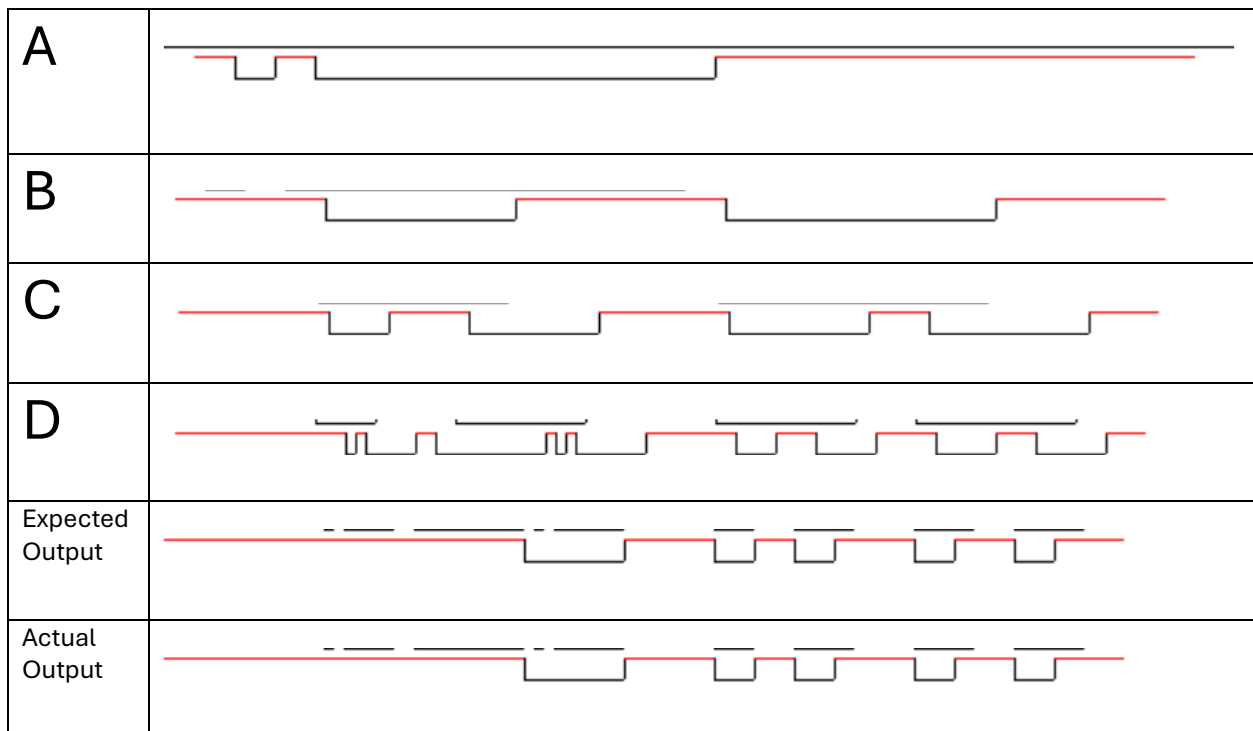

SOFTWARE SCREENSHOT:

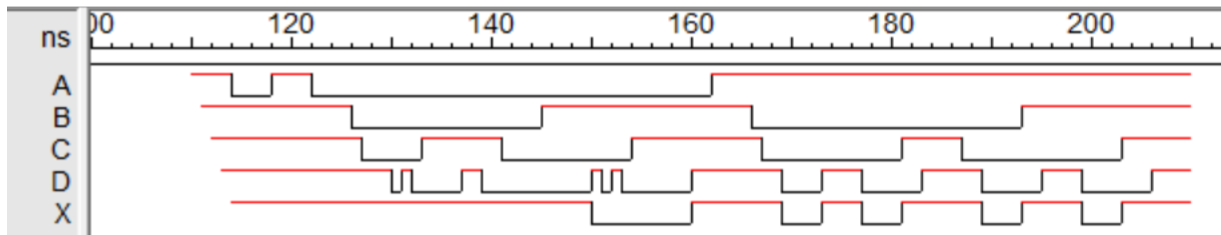

TRUTH TABLE:

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

POST_LAB_TASK_2:

1. $A + AB = A$

Sol:

$$\text{L.H.S} = A + AB$$


$$\text{L.H.S} = A \cdot (1 + B)$$

$$\text{L.H.S} = A \cdot 1$$

$$\text{L.H.S} = A$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

CIRCUIT DIAGRAM:

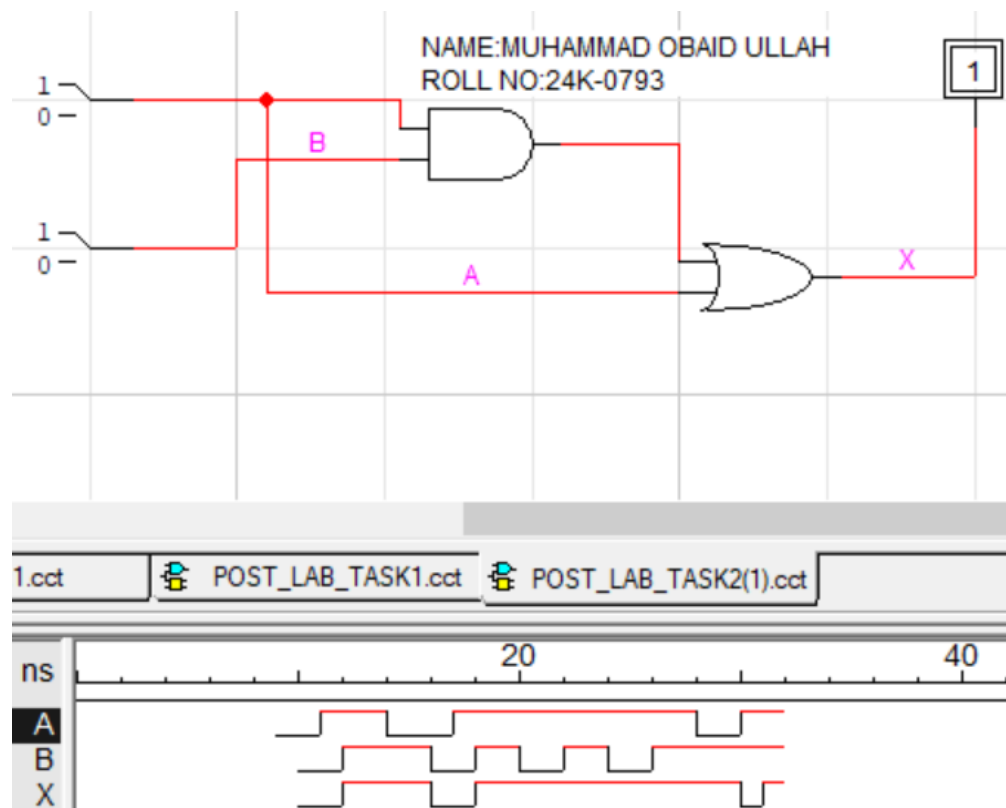

$$2. (A + B)(A + C) = A + BC$$

Sol :

$$\text{L.H.S} = (A + B)(A + C)$$

$$\text{L.H.S} = A \cdot A + A \cdot C + B \cdot A + B \cdot C$$

$$\text{L.H.S} = A + A \cdot C + B \cdot A + B \cdot C$$

$$\text{L.H.S} = A \cdot (1 + C + B) + B \cdot C$$

$$\text{L.H.S} = A(1 + B) + B \cdot C$$


$$\text{L.H.S} = A \cdot 1 + B \cdot C$$

$$\text{L.H.S} = A + BC$$


$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

Circuit diagram:

$$1. (A + B)(A + C)$$

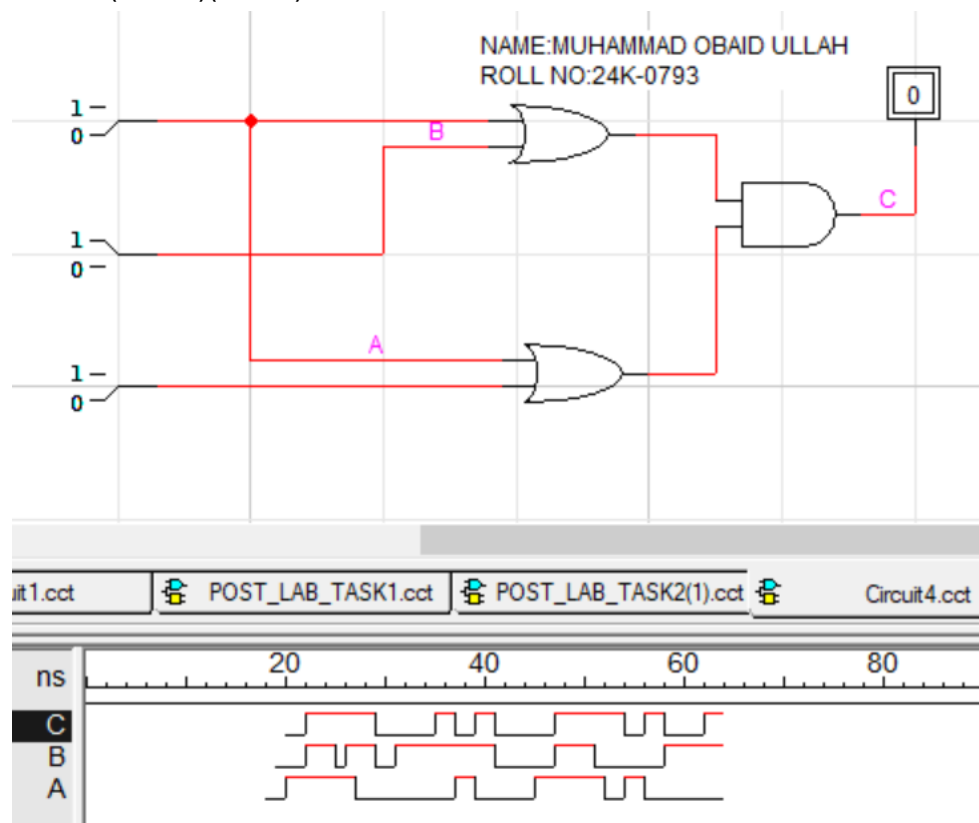

2. $A + BC$

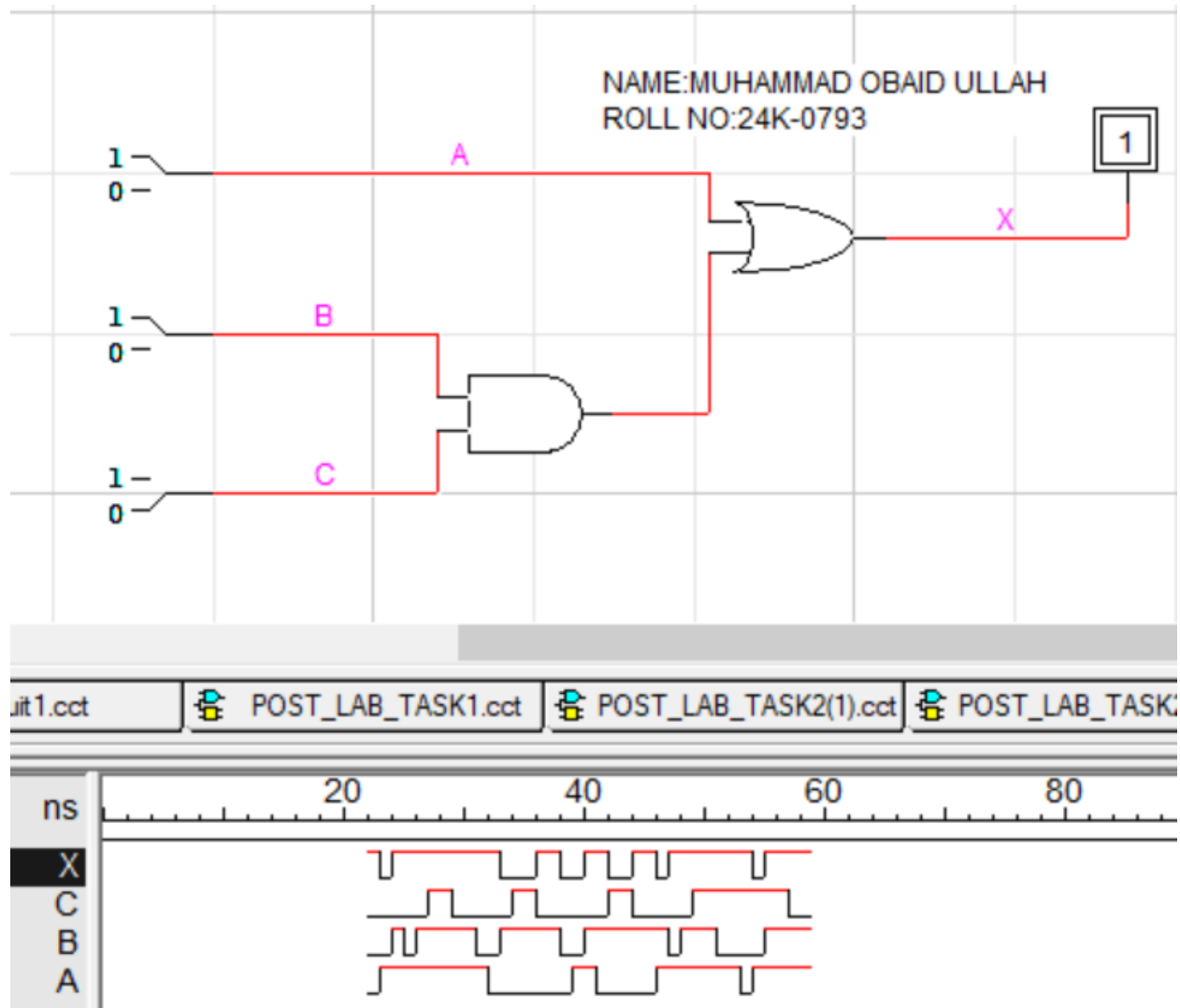

POST_LAB_TASK_3:

BOOLEAN EXPRESSION:

$$X = (A' B + AB')'C + (A'B+AB')C'$$

Since in XOR , $Z = A \oplus B = A'B + AB'$

$$X = Z'C + ZC'$$

Circuit Diagram:

